

Pre lab


$$R_1 = 100 \Omega$$

$$R_2 = 100 \Omega$$

$$R_3 = 200 \Omega$$

$$V_s = 15$$

$$R_4 = 300 \Omega$$

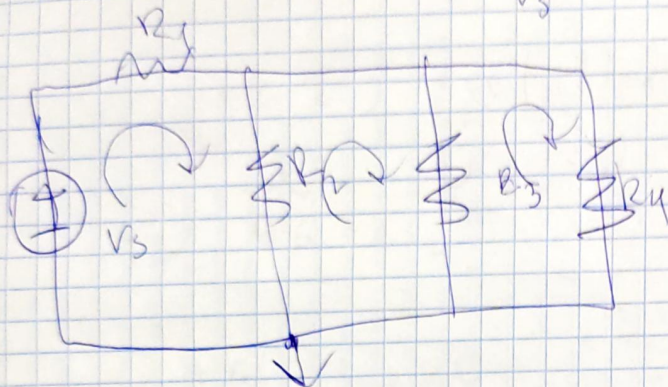

$$100I_1 + 100I_1 - 100I_2 - 15 = 0$$

$$100I_2 - 100I_1 + 200I_2 - 200I_3 = 0$$

$$200I_3 - 200I_2 + 300I_3 = 0$$

$$200I_1 - 100I_2 = 15$$

$$40I_1 - 20I_2 = 3$$

$$2I_2 - I_1 - 2I_3 = 0$$

$$5I_3 = 2I_2$$

$$I_1 = 5I_3$$

~~$$+3I_3 = 2I_1$$~~

~~$$280I_3 - 50I_3 = 3$$~~

~~$$230I_3 = 3$$~~

~~$$I_3 = \frac{3}{230}$$~~

~~$$I_2 = \frac{25}{120}$$~~

~~$$I_1 = \frac{125}{120}$$~~


$$V_4 = 300 \cdot \frac{3}{230}$$

$$V_3 = 200 \left(\frac{45}{230} \right) = \frac{90}{23}$$

$$V_2 = 100 \left(\frac{135}{230} \right) = \frac{135}{23}$$

$$V_1 = 100 \cdot \frac{21}{230} = \frac{210}{230}$$

Prelab

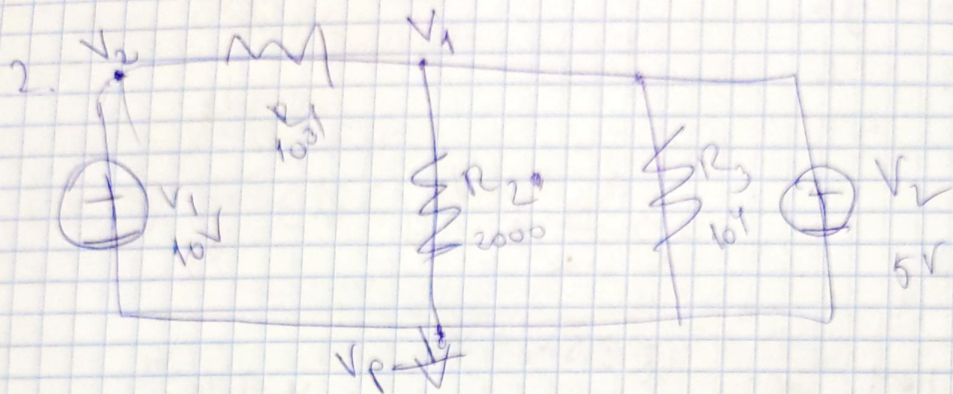

$$\frac{V_2 - V_1}{10^3} = \frac{5}{2000} = \frac{5}{2000}$$

$$V_1 - V_p = 5V$$

$$V_p = 0$$

$$V_1 = 5V$$

$$I_{R_2} = \frac{V_1}{2000} = \frac{5}{2000} = \frac{1}{400} A$$

$$I_{R_3} = \frac{V_1}{10^4} = \frac{5}{10000} = \frac{1}{2000} A$$

$$-V_1 + I \cdot 10^3 = -5$$

$$I \cdot 10^3 = 5$$

$$I = \frac{5}{10^3} = \frac{1}{200} A$$